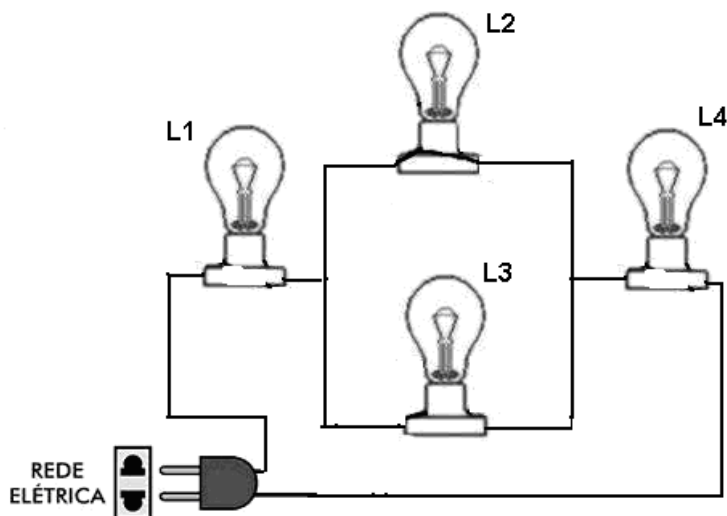


CIÊNCIAS – QUESTÕES DE 01 A 03

01. A figura abaixo apresenta um circuito composto de quatro lâmpadas idênticas (L_1 , L_2 , L_3 e L_4) e fios de material de boa condutividade elétrica.



- Considerando que todas as lâmpadas estão acesas, indique, em ordem crescente, a relação entre as intensidades de corrente que percorrem cada uma delas.
- Indique qual(is) lâmpada(s) que, caso queime(m), provoca(m) o apagamento de todas elas.
- Indique uma lâmpada que, caso queime, não provoca o apagamento das demais.
- Com os elementos do circuito acima, monte um outro circuito em que as lâmpadas apresentem mesmo brilho, porém de menor intensidade possível.

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

